

# ステートマシン設計の基本

---

LEDに“3,1,2”を順番に出力する、SimpleFSMを解説


# ステートマシン設計の手順 (FSM: Finite State Machine\*)

\*有限状態機械

1. 状態遷移図・表を書く
2. テストベンチ（テスト入力）を作成する #
3. 状態の数を数える
4. 状態の割り当てを決める
5. ステートマシンの構造を決める
6. 入力に応じた状態遷移論理を実装する
7. 状態に応じた出力論理を実装する
8. シミュレーション・FPGAでテストする #

2で作成した  
テストは、8で  
使用する

# 練習：簡単なステートマシン (状態遷移図と状態遷移表)

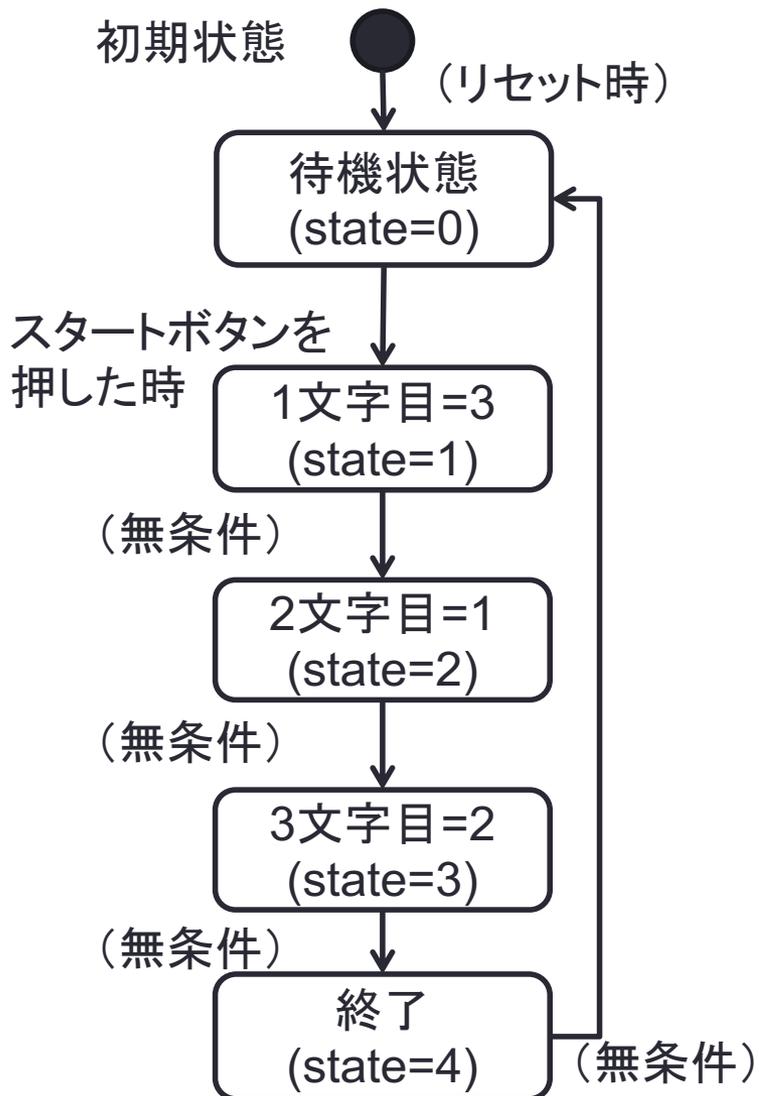

例) LEDに”3,1,2”と順番に出力する場合

状態 (state)	入力		次状態 (state')	出力
	BTN0 (RESET)	BTN3 (START)		LED[1:0]
X	1	X	0	X
0	0	0	0	0
	0	1	1	0
1	0	X	2	3
2	0	X	3	1
3	0	X	4	2
4	0	X	0	0

# 練習：簡単なステートマシン (テストシーケンス)

クロック時刻	入力		状態期待値	状態	出力期待値	出力値	結果
	BTN0 (reset)	BTN3 (start)	state[2:0]	state[2:0]	LED[1:0]	LED[1:0]	
0	1	0					
1	0						
2		1					
3		0					
4							
5							
6							
7							

・シミュレーションであれば、「状態(state)」を確認することが出来る

①モジュール階層ツリーを展開し uut を選択

The screenshot shows the 'Behavioral Simulation' window for a testbench. The 'Scopes' panel on the left shows the hierarchy: TestBench > uut. The 'Objects' panel in the center lists signals: CLK (1), RESET (0), START (0), LED[1:0] (0), state[2:0] (0), and Q[1:0] (0). The 'Untitled 1\*' window on the right shows a timing diagram with signals CLK, RESET, START, LED[1:0], and state[2:0]. A red arrow points from the 'Relaunch' button in the simulation toolbar to the text '③Relaunchボタンで再度シミュレーション'. Another red arrow points from the 'state[2:0]' signal in the objects list to the text '②信号を選択してドラッグ。'. A third red arrow points from the 'uut' module in the scopes list to the text '①モジュール階層ツリーを展開し uut を選択'.

②信号を選択してドラッグ。

③Relaunchボタンで再度シミュレーション


# 練習 : SimpleFSMのテストベンチ (1/2)

```
1. `timescale 1ns / 1ps
2. module TestBench;
3.     // Inputs
4.     reg CLK;
5.     reg RESET;
6.     reg START;
7.
8.     // Outputs
9.     wire [1:0] LED;
10.
11.    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
12.    SimpleFSM uut (
13.        .CLK(CLK),
14.        .RESET(RESET),
15.        .START(START),
16.        .LED(LED)
17.    );
```

# 練習 : SimpleFSMのテストベンチ (2/2)

```
18.     always
19.         #10 CLK = ~CLK; // clock generation
20.
21.     initial begin
22.         // Initialize Inputs
23.         CLK = 0;
24.         RESET = 0;
25.         START = 0;
26.         // Wait 100 ns for global reset to finish
27.         #100;
28.         // Add stimulus here
29.         #20 RESET = 1;
30.         #20 RESET = 0;
31.         #20 START = 1;
32.         #20 START = 0;
33.         #900 $stop;
34.     end
35.endmodule
```

# 練習：簡単なステートマシンの構造

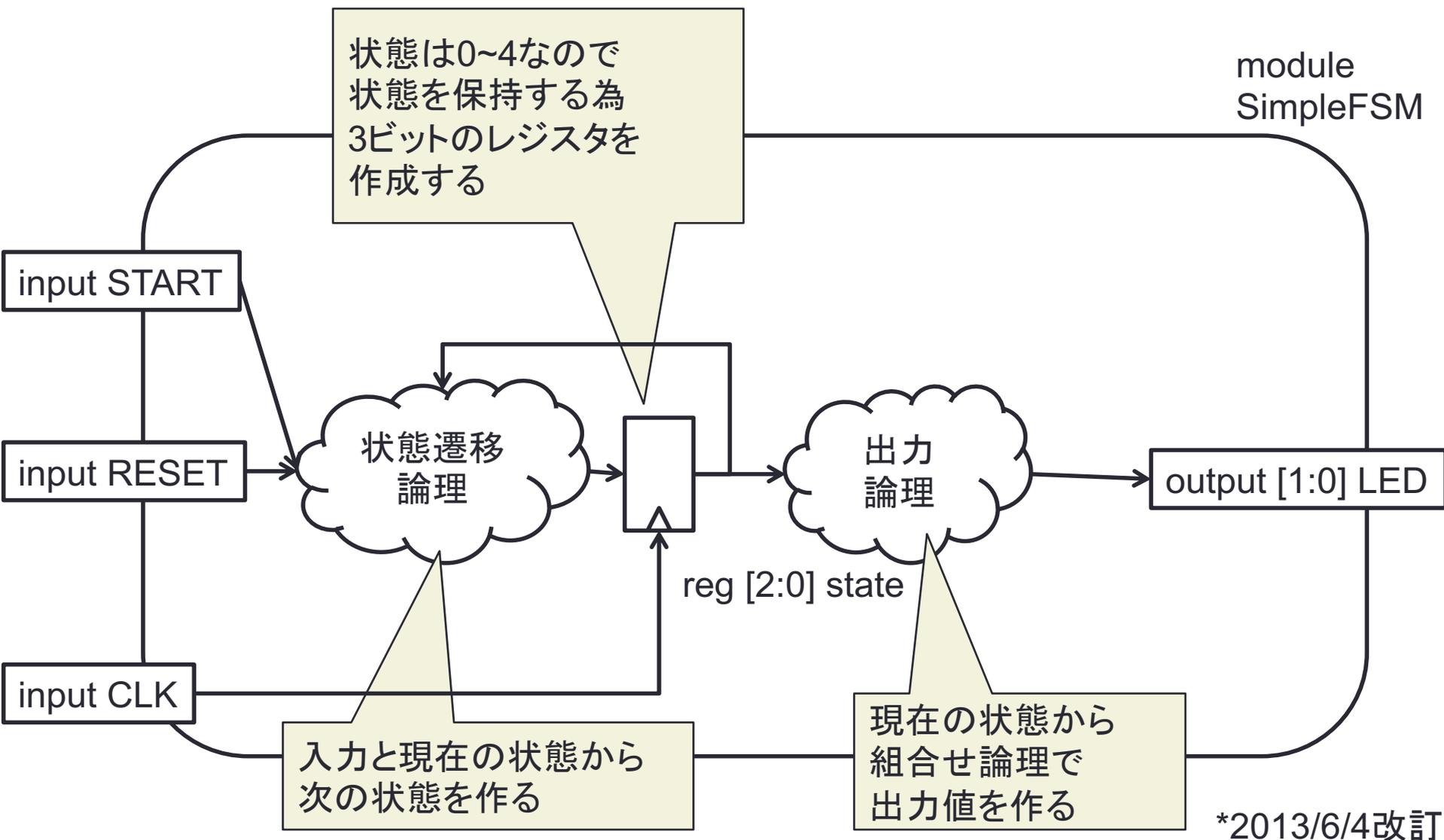

# 練習：簡単なステートマシン (1/3)

## モジュールの入出力

```
1. module SimpleFSM(  
2.     input CLK,  
3.     input RESET,  
4.     input START,  
5.     output [1:0] LED  
6. );
```

# 練習：簡単なステートマシン (2/3)

## 状態遷移論理

【注意】このalwaysブロックはstateレジスタのみに書き込む

```
7.     reg [2:0] state;
8.
9.     always@(posedge CLK)
10.    begin
11.        if(RESET)
12.            state <= 3'd0;
13.        else
14.            if(state == 3'd0)
15.                if(START == 1)
16.                    state <= 3'd1;
17.                else
18.                    state <= 3'd0;
19.            else if(state == 3'd4)
20.                state <= 3'd0;
21.            else
22.                state <= state + 1;
23.    end
```

リセット時は状態0に

現在の状態に応じて  
次の状態を決める  
論理は異なる

# 練習：簡単なステートマシン (3/3)

## 出力論理

組合せ回路をalwaysで作成するためreg宣言

```
24.     reg [1:0] Q;
25.
26.     always@(state)
27.     begin
28.         case(state)
29.             0: Q <= 2'd0;
30.             1: Q <= 2'd3;
31.             2: Q <= 2'd1;
32.             3: Q <= 2'd2;
33.             4: Q <= 2'd0;
34.             default: Q <= 2'd0;
35.         endcase
36.     end
37.
38.     assign LED = Q;
39.
40. endmodule
```

【注意】このalwaysブロックはQレジスタのみに書き込む


stateが変化したらstateに応じて次のQを決める

レジスタQの出力を出力LEDに接続

## レポート課題3：順序回路の実装・テスト

- 自分の学籍番号の数字を、順番に2クロック毎に1桁ずつLEDに表示する順序回路をVerilog-HDLにて実装・テストする。
- 機能仕様
  - 入力：START信号の入力で学籍番号の表示を開始する合図とする。RESET信号が入力されると初期状態に戻ることとする。
  - 出力：2クロック毎に学籍番号を1桁ずつ4ビットの2進数として表示する。2クロックのカウントは第2回講義の演習2-3の4ビットカウンタを参考にする。
- 実装仕様
  - ファイル名は任意とする。
  - 以下（次ページ以降）の状態遷移図および状態遷移表に従った、ステートマシンを作成する。

# レポート課題3 : 状態遷移図

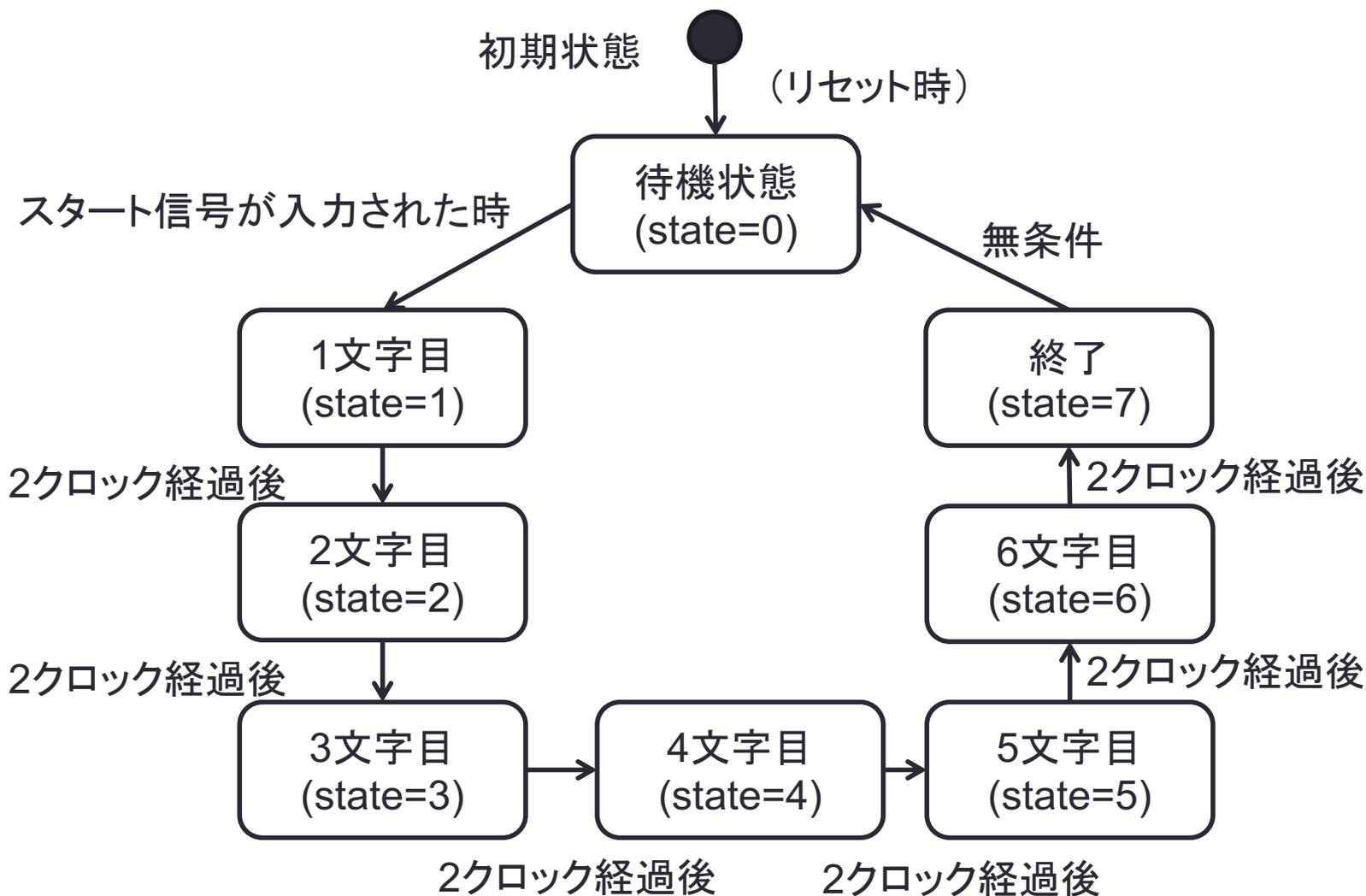

# レポート課題3：状態遷移表

- 例：学籍番号が202199の場合

状態 (state)	入力		次状態 (state')	出力 out[3:0]	備考
	RESET	START			
X	1	X	0	X	-
0	0	0	0	0	-
	0	1	1	0	-
1	0	X	2	2	2クロック経過後
2	0	X	3	0	2クロック経過後
3	0	X	4	2	2クロック経過後
4	0	X	5	1	2クロック経過後
5	0	X	6	9	2クロック経過後
6	0	X	7	9	2クロック経過後
7	0	X	0	0	-

# レポート課題3：検証仕様

- シミュレータを用いて検証を行う。2クロックに1桁ずつ出力信号を変化させることとする。
- 次スライドの入力値の組合せに対する出力値を記録し、期待値と一致するかを確認する。結果はOKかNGかで示す。
- 信号の値は、シミュレーション波形のスクリーンショットを、レポートに貼り付ける事。

# レポート課題3：テストシーケンス

- 例：学籍番号が202199の場合

クロック時刻	入力		出力期待値	出力値	結果
	RESET	START	out[3:0]	out[3:0]	OK/NG
0	1	0	0		
1	0		0		
2		1	0		
3		0	2		
4			2		
5			0		
6			0		
7			2		
8			2		
9			1		
10			1		
11			9		
12			9		
13			9		
14			9		
15			0		
16			0		